



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS

Verilog - Abordagem Estrutural

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Linguagem de Descrição de *Hardware*

- Uma linguagem de descrição de *hardware* (HDL - *Hardware Description Language*) é a linguagem textual usada para descrever o *hardware* a ser sintetizado em uma FPGA/CPLD;
- Linguagens comuns:
 - AHDL (*Altera Hardware Description Language*);
 - VHDL (VHSIC - *Very High Speed Integrated Circuits - Hardware Description Language*);
 - Verilog;
 - System C;
- Dentre as linguagens de descrição de *hardware* destaca-se o Verilog;

Linguagem de Descrição de *Hardware*

■ Vantagens na utilização do HDL:

- Projetos independentes da tecnologia (CPLD/FPGA);
 - Portabilidade;
- Facilidade de atualização dos projetos;
- Projeto em um nível mais alto de abstração;
- Redução do tempo de projeto, de testes e implementação;
- Simplificação quanto a sua documentação;


■ Desvantagens na utilização do HDL:

- O *hardware* gerado geralmente é menos otimizado.


Linguagem de Descrição de *Hardware*

- Linguagem de Descrição de *Hardware* vs. Linguagem de Programação.

- Linguagem de Programação:

 


- Linguagem de Descrição de *Hardware*:

 



Linguagem de Descrição de *Hardware*

■ Fluxo de Projeto:

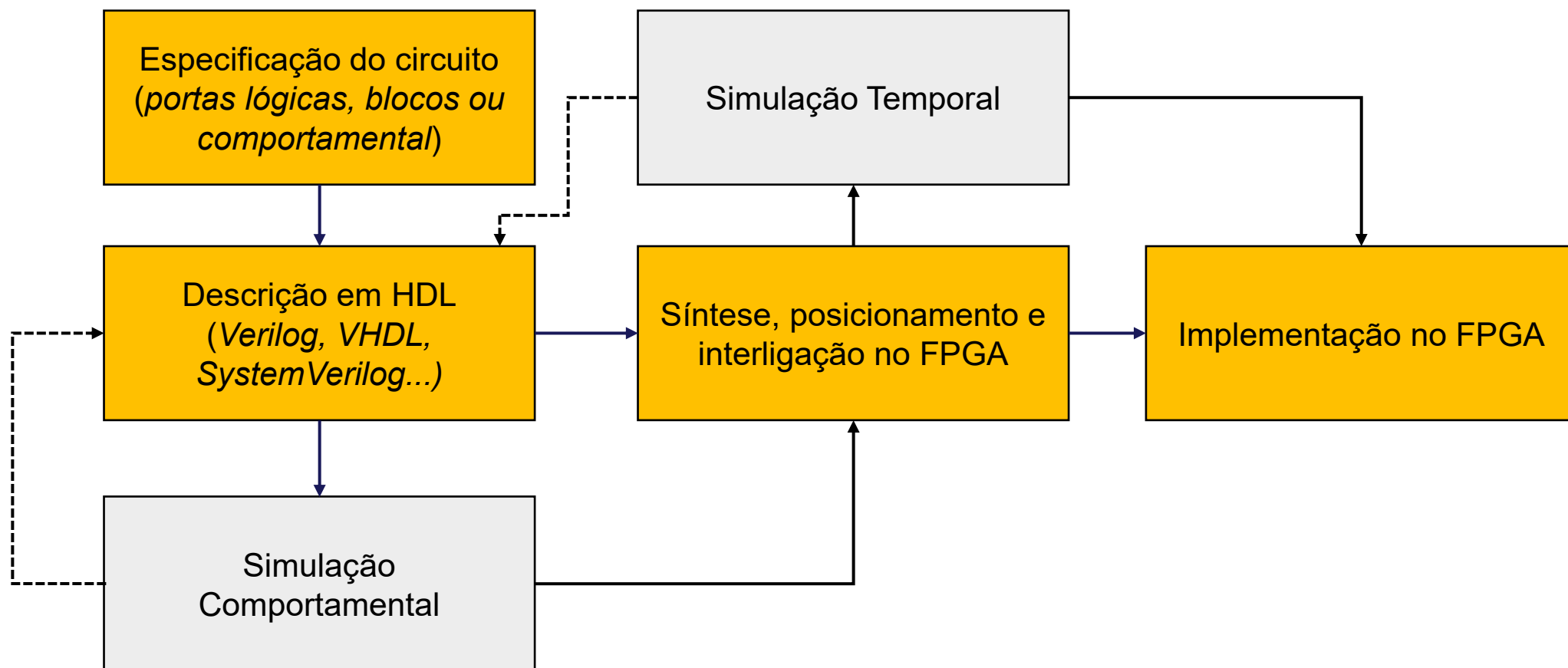

Linguagem de Descrição de *Hardware*

■ Fluxo de Projeto:

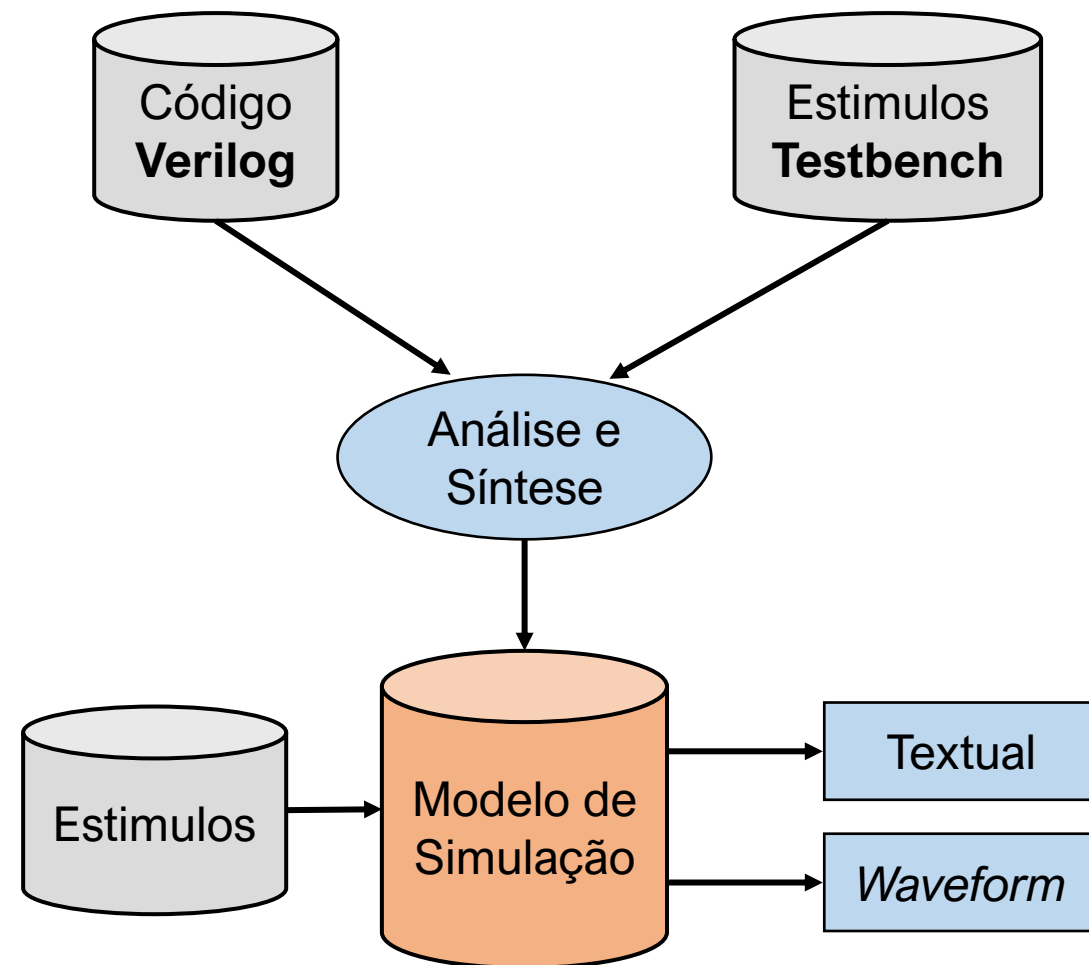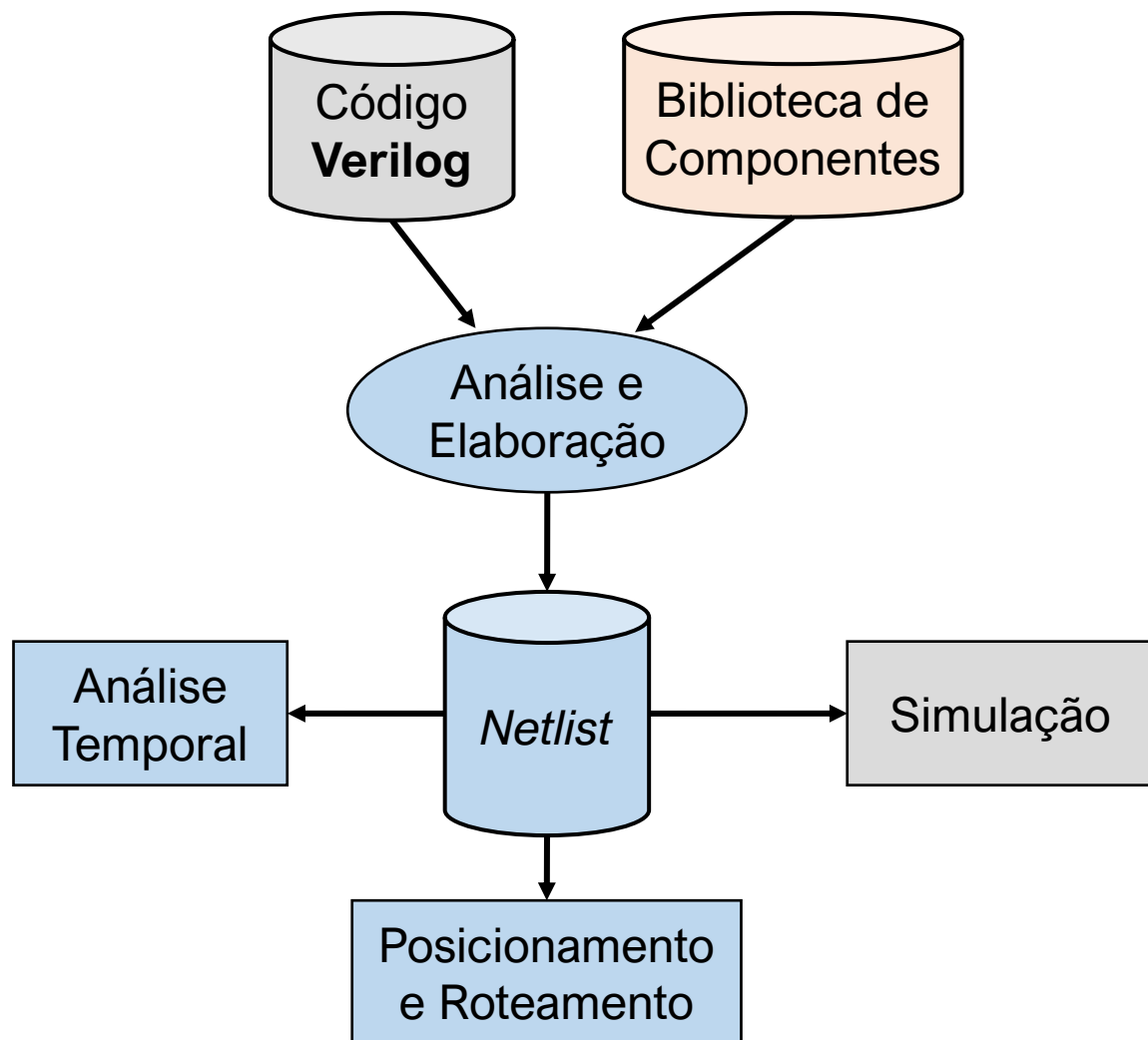

Estrutura Básica do Verilog

```
module nome_module(lista_portas);
```

Declaração das Portas

Dados intermediários

Funcionamento do Circuito

```
endmodule
```

- Inicia com **module** e encerra com **endmodule**;
- *Case-sensitive*;
- Todas as palavras chaves são minúsculas;
- Espaços em branco não são interpretados;
- Todos os comandos terminam em ponto-e-vírgula;
- `//`: Comentário em uma única linha;
- `/* */`: Comentário em múltiplas linhas;
- Regras para os identificadores: deve sempre iniciar com uma letra ou com `_`, jamais deve iniciar com um número.

Declaração do Modulo (*module*)

- Inicia com a palavra **module**;
- Em seguida, vem o nome do modulo;
- Após isso, a lista de portas (se necessário).

```
module nome_module(lista_portas);
```

Declaração das Portas

Dados intermediários

Funcionamento do Circuito

```
endmodule
```

Exemplo:

```
module halfadder (a, b, s, cout);  
    (...)  
endmodule
```


Declaração das Portas

- Comunicação do módulo com o mundo externo;
- Tipos de portas:
 - **input** → entrada;
 - **output** → saída;
 - **inout** → bidirecional.
- **Declaração de portas simples (1-bit):**

```
<tipo_da_porta> nome_da_porta;
```

```
module nome_module(lista_portas);
```

Declaração das Portas

Dados intermediários

Funcionamento do Circuito

```
endmodule
```

Exemplo:

```
module halfadder (a, b, s, cout);  
    input a, b;  
    output s, cout;  
endmodule
```

Declaração das Portas

■ Declaração de Barramentos (conjunto de *bits*):

```
<tipo_da_porta> [MSB:LSB] nome_da_porta;
```

```
module nome_module(lista_portas);
```

Declaração das Portas

Dados intermediários

Funcionamento do Circuito

```
endmodule
```

Exemplo:

```
module adder (a, b, cin, s, cout);  
    input [3:0] a, b;  
    input cin;  
    output [3:0] s;  
    output cout;  
endmodule
```

Declaração das Portas

- **Definição de Constantes (`parameter`):**

- São valores numéricos que são associados a um nome;
- Declaração:

```
parameter nome = valor;
```

- Exemplos:

```
parameter barramento = 8;
```

- Observação: A declaração de um `parameter` pode ser feita a qualquer momento no código Verilog;

Declaração das Portas

- **Definição de Constantes (parameter):**

- O uso de constantes pode tornar o código mais legível e mais fácil de atualizações;
- Exemplo:

```
module adder (a, b, cin, s, cout);  
    parameter largura = 4;  
    input [largura - 1:0] a, b;  
    input cin;  
    output [largura - 1:0] s;  
    output cout;  
endmodule
```

Declaração do Módulo (Verilog-2001)

- Após o Verilog-2001, a declaração do módulo e das portas podem ser combinadas;
- Permite a declaração de forma mais concisa;
- Exemplo:

```
module adder
  #(parameter size = 8)
  (
    input [size - 1:0] a, b,
    input cin,
    output [size - 1:0] s,
    output cout
  );
endmodule
```

Separação por vírgulas (como se fosse o argumento de uma função).

A última linha não tem virgula.

Dados Intermediários (*Data Type*)

- São dados internos ao módulo;
- Podem ser:
 - *Net Data Type*;
 - *Variable Data Type*.

```
module nome_module(lista_portas);
```

Declaração das Portas


Dados intermediários

Funcionamento do Circuito


```
endmodule
```

Dados Intermediários (*Data Type*)

 - **Net Data Type:** Representam uma conexão física (fio) interno ao módulo;



 - **Variable Data Type:** Representam um armazenamento local (registrador);



Dados Intermediários (*Data Type*)

- **Net Data Type:** Não apresentam capacidade de armazenamento;

Tipo	Definição
<i>wire</i>	Representa uma conexão (fio físico)
<i>tri</i>	Representa uma conexão <i>tri-state</i>
<i>supply0</i>	Nível lógico BAIXO
<i>supply1</i>	Nível lógico ALTO

Exemplos:

```
wire ligação;  
wire [7:0] soma;  
tri barramento;
```

Observação: A declaração de Nets com mais de um bit é feita da mesma forma dos ports!

Dados Intermediários (*Data Type*)

- ***Variable Data Type***: Apresentam capacidade de armazenamento;

Tipo	Definição
<i>reg</i>	Valor sem sinal
<i>reg signed</i>	Valor com sinal
<i>integer</i>	Inteiro com sinal de 32-bits
<i>real, time, realtime</i>	Não sintetizáveis pelo <i>Hardware</i>

Exemplos:


```
reg [7:0] resultado;  
integer count;
```

Observação: A declaração de Register com mais de um bit é feita da mesma forma dos ports!

Dados Intermediários (*Data Type*)

■ Regras para Entrada/Saída:


Tipo de Variável	Entrada	Saída	IN/OUT
<i>reg</i>	NÃO	SIM	NÃO
<i>wire</i>	SIM	SIM	SIM

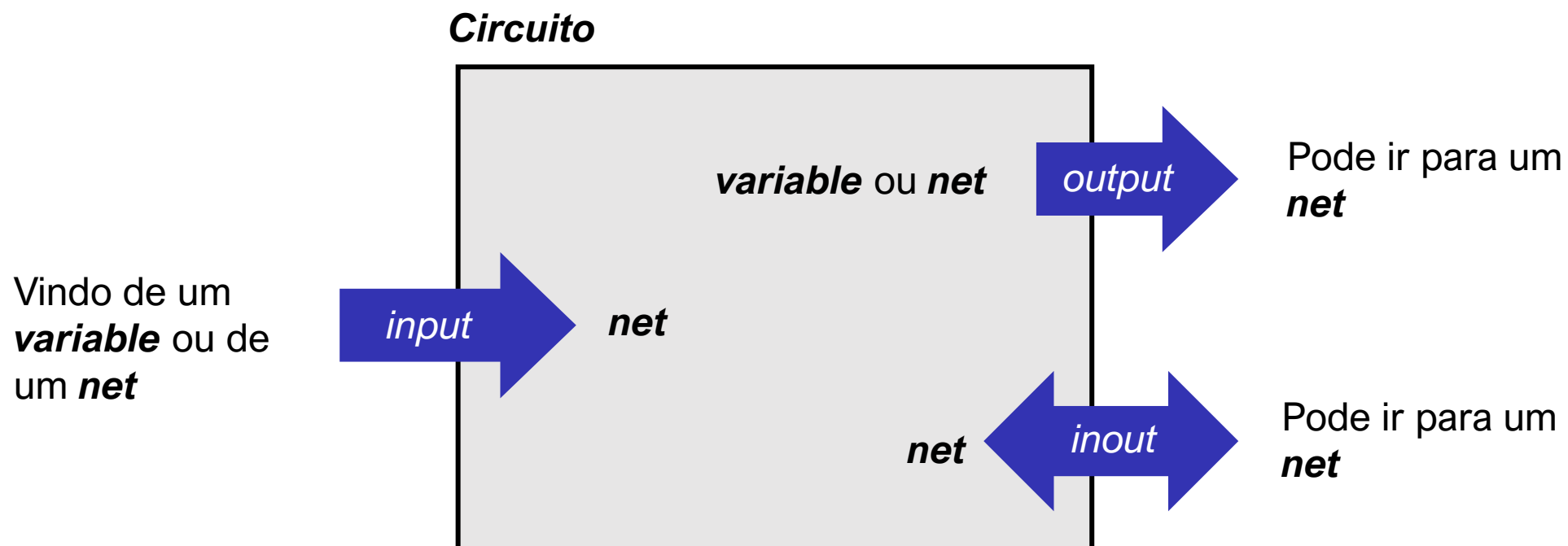

Dados Intermediários (*Data Type*)

- Regras para Entrada/Saída:

- Exemplo:

 

Funcionamento do Circuito

- Descrição de como o circuito funciona;
- Abordagens:
 - Estrutural;
 - Fluxo de Dados (RTL);
 - Hierárquica;
 - Comportamental;

```
module nome_module(lista_portas);
```

Declaração das Portas

Variáveis intermediários

Funcionamento do Circuito

```
endmodule
```

Descrição Estrutural

- Descreve o circuito em termos das portas lógicas, blocos e suas interconexões
- Utiliza primitivas para construir o comportamento do circuito;
- Blocos elementares (primitivas) → portas lógicas:

Tipo de Primitivas	Primitivas existentes
Portas multientradas	<i>and, or, nand, nor, xor e xnor</i>
Portas com uma única entrada	<i>not e buf</i>
Portas <i>tri-state</i>	<i>bufif0, bufif1, notif0 e notif1</i>

Descrição Estrutural

- Para fazer um circuito utilizando as primitivas, basta referenciar a porta lógica e indicar as ligações;

```
<primitiva> nome (ligacao);
```

- **<primitiva>**: *and, or, nand, nor, xor, xnor, not, buf, bufif0, bufif1, notif0 ou notif1*;
- **nome**: Recomendável, mas não obrigatório;
- **ligacao**: como os pinos da primitiva estão ligados, separados entre vírgulas;
 - O primeiro item é sempre a saída;
 - Os itens seguintes são as entradas;

Descrição Estrutural

■ Exemplos:

```
and u0 (x, a, b);
```

- *Porta lógica and;*
- *Saída: x;*
- *Entradas: a e b;*
- *Nome: u0;*

```
not u1 (x, a);
```

- *Porta lógica not;*
- *Saída: x;*
- *Entradas: a;*
- *Nome: u1;*


Descrição Estrutural

- Construir o circuito utilizando abordagem estrutural é tão só:
 - Referenciar as primitivas adequadas;
 - Realizar a ligação entre elas.
- Para se ligar a saída de uma primitiva para entrada de outra, deve-se declarar um fio intermediário (**wire**);

Descrição Estrutural

Projeto 01 – O primeiro (de muitos) circuito em Verilog

 Descreva o circuito corresponde ao somador completo em Verilog. O diagrama do circuito é apresentado na Figura abaixo.



Referências

- **PIMENTA, TALES CLEBER – Circuitos Digitais – Análise e Síntese Lógica: Aplicações em FPGA. Elsevier, 2017.**
- Altera's Verilog HDL Basics (<https://www.youtube.com/watch?v=PJGvZSIsLKs>)
- VAHID, FRANK - Sistemas Digitais - Projeto, Otimização e HDLs. Bookman, 2008.